

5-BIT COMPLEX MULTIPLIER - FSM


- 2-input Adder
- 2-input Multiplier
- 3-complex numbers
 $A = (A_r + A_i j)$
 $B = (B_r + B_i j)$
 $C = (C_r + C_i j)$

Product
 $A \cdot B \cdot C = P_{real} + P_{imaginary} \cdot j$
 \downarrow
 $(A_r \cdot B_r - A_i \cdot B_i) + (A_r \cdot B_i + A_i \cdot B_r)j = ABr + ABi j$
 \downarrow
 $(AB_r \cdot C_r - AB_i \cdot C_i) + (AB_r \cdot C_i + AB_i \cdot C_r)j = P_{real} + P_{imaginary} \cdot j$

FSM	Step	ac_sel	bab_sel	pp1_e	pp2_e	sub	pr_e	pl_e
0000	1	00	00	1	0	x	0	0
0001	2	01	01	0	1	x	0	0
0010	3	00	01	1	0	1	1	0
0011	4	01	00	0	1	x	0	0
0100	5	10	10	1	0	0	0	1
0101	6	11	11	0	1	x	0	0
0110	7	11	10	1	0	1	1	0
0111	8	10	11	0	1	x	0	0
1000	9	x	x	0	0	0	0	1

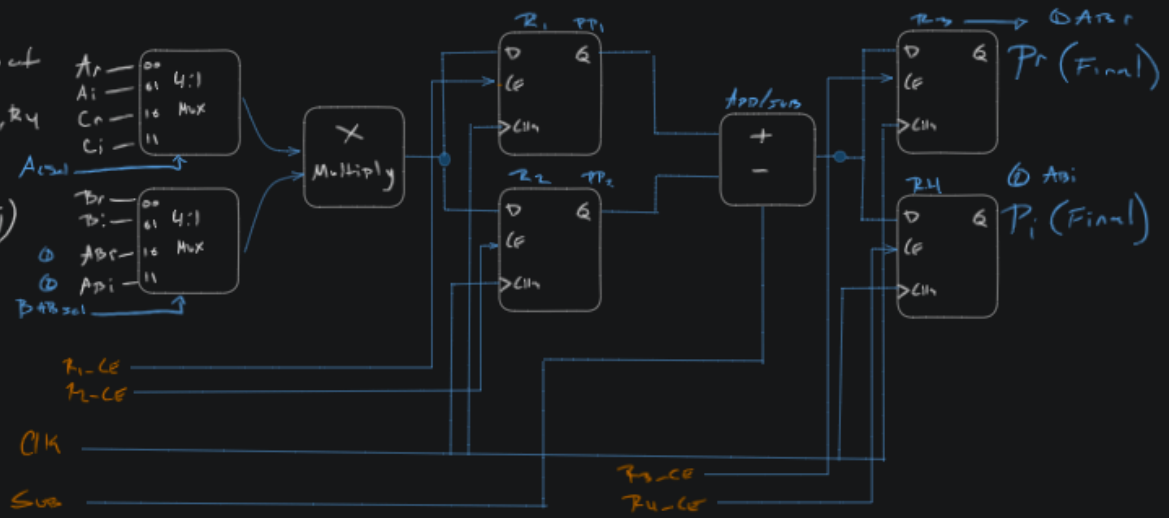PART A

- Compute 1st product
- Store result in R3, R4
- Route result to MUX
- Multiply $Pr(C_r + C_i j)$



Part B - 2 multipliers

$$T_{i,j} = A_i \cdot B_j = P_{i,j-1} + P_{i,j-2} \cdot j$$

$$(A_i \cdot B_j - A_i \cdot B_j) + (A_i \cdot B_j + A_i \cdot B_j) = A_i \cdot B_j$$

$$(A_i \cdot B_j - A_i \cdot B_j) + (A_i \cdot B_j + A_i \cdot B_j) = P_{i,j-1} + P_{i,j-2} \cdot j$$


$$\frac{(A_i \cdot B_j - A_i \cdot B_j)}{2}$$

$$\frac{(A_i \cdot B_j + A_i \cdot B_j)}{2}$$

$$\frac{(P_{i,j-1} - P_{i,j-2} \cdot C_{in})}{2}$$


$$\frac{(P_{i,j-1} + P_{i,j-2} \cdot C_{in})}{2}$$

FSM	Step	sel-0	sel-1	sel-2	sel-3	pp1_e	pp2_e	sub	pr_e	pi_e
000	1	0	00	0	00	1	1	x	0	0
001	2	0	01	0	01	1	1	1	1	0
010	3	x	x	x	x	0	0	0	0	1
011	4	1	10	1	10	1	1	x	0	0
100	5	1	11	1	11	1	1	1	1	0
101	6	x	x	x	x	0	0	0	0	1

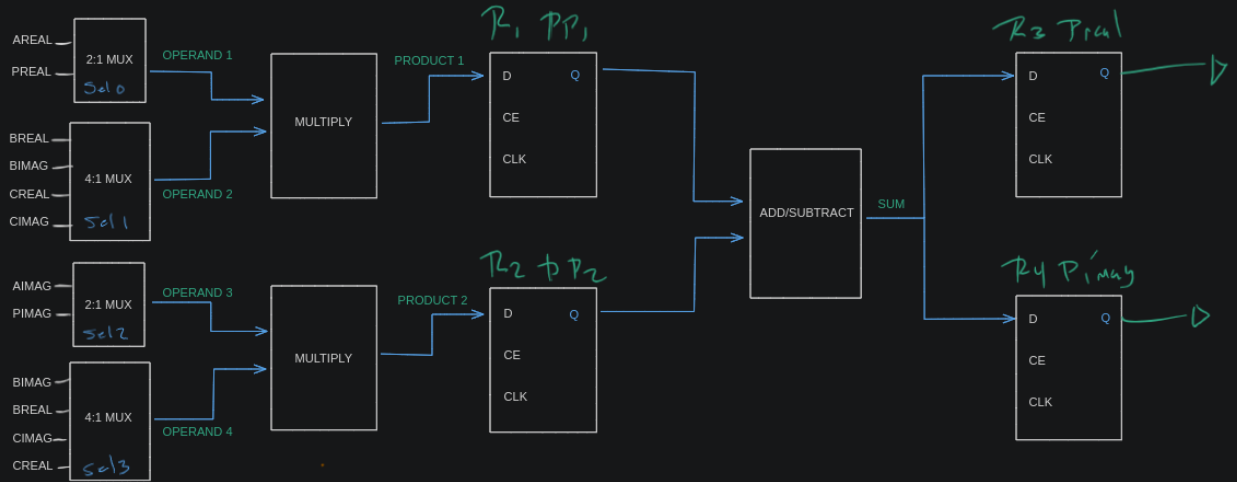


SERIAL 2'S COMPLEMENT (16-BIT)

[MEaly-Machine]

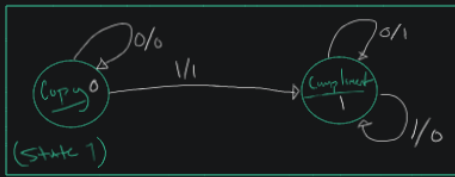

Input X	0	1
Copy 0	0/0	1/1
Copy 1	1/1	1/0

Next state/
Output

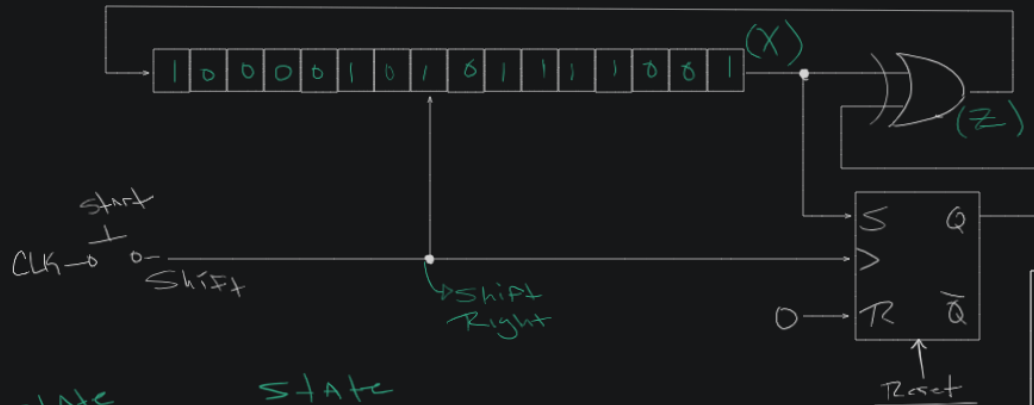

$$X \oplus 0 = X$$

$$X \oplus 1 = \bar{X}$$

State A

Q \ X	0	1
0	0	1
1	1	0

$$(X \oplus Q)$$

State B

Q \ X	0	1
0	0	1
1	1	1

Q \ X	0	1
0	0	1
1	1	1

$$(S) \\ S = X$$

Q \ X	0	1
0	0	0
1	0	0

$$(R) \\ R = 0$$

Primary Input	0	1
Present state	N5	N5
Primary output	N5	N5
A	A	B
B	B	A